0.1 Zakodowane wejsc, wyjsc i stanow wewnetrznych

	Z
z_0	0
z_1	1

	Y
y_0	0
y_1	1

	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
q_0	0	0	0	0	0
q_1	0	0	0	0	1
q_2	0	0	0	1	0
q_3	0	0	0	1	1
q_4	0	0	1	0	0
q_5	0	0	1	0	1
q_6	0	0	1	1	0
q_7	0	0	1	1	1
q_8	0	1	0	0	0
q_9	0	1	0	0	1
q_{10}	0	1	0	1	0
q_{11}	0	1	0	1	1
q_{12}	0	1	1	0	0
q_{13}	0	1	1	0	1
q_{14}	0	1	1	1	0
q_{15}	0	1	1	1	1
q_{16}	1	0	0	0	0
q_{17}	1	0	0	0	1
q_{18}	1	0	0	1	0
q_{19}	1	0	0	1	1

0.2 Zakodowane przejscia stanow

t	t+1
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11
11	12
12	13
13	14
14	15
15	16
16	17
17	18
18	19
19	0

0.3 Tabela przejsc dla przerzutkow D

t					t+1					Przerzutniki				
Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0.4 Minimalizacja metoda Karnough dla przerzutnikow D

D_4				
$Q_4Q_3Q_2$ / Q_1Q_0	00	01	11	10
000	0	0	0	0
001	0	0	0	0
011	0	0	1	0
010	0	0	0	0
110	*	*	*	*
111	*	*	*	*
101	*	*	*	*
100	1	1	0	1